









## Memória-kártyák

**Osztály:** VI.

**Téma:** Az áramköri elemek egyezményes jelei

**Összeállította:** Rend Erzsébet (Margitta)

**Feladat:** Párosítsd az alábbi kártyákat!

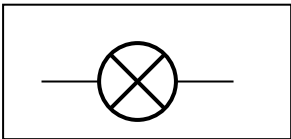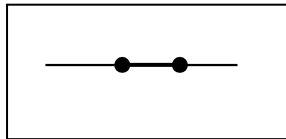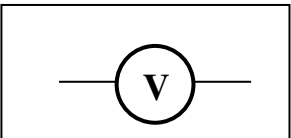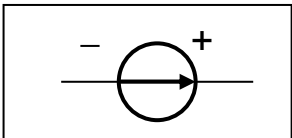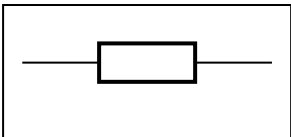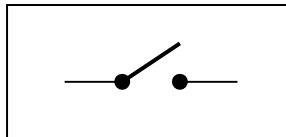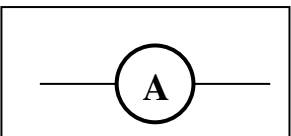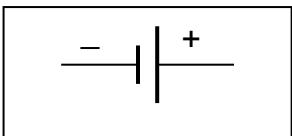áramforrás		voltmérő	
	nyitott kapcsoló		ampermérő
áramforrás		izzólámpa (villanyégő)	
	zárt kapcsoló		ellenállás